

# **E-Hydro a E-Pneu resp. Elektro 2 - Domáce úlohy :)**

1. Vytvorte v programe FluidSIM a zapojte obvod, ktorým budete priamo riadiť rozsvietenie žiarovky.

## **Priame riadenie žiarovky**

---

2. Vytvorte v programe FluidSIM a zapojte obvod, ktorým budete nepriamo riadiť rozsvietenie žiarovky.

## **Nepriame riadenie žiarovky**

---

3. Vytvorte v programe FluidSIM a zapojte obvod, ktorým budete nepriamo riadiť rozsvietenie žiarovky. Použite relé s oneskorením príťahu.

## **Oneskorený príťah**

---

4. Vytvorte v programe FluidSIM a zapojte obvod, ktorým budete nepriamo riadiť rozsvietenie žiarovky. Obvod má fungovať ako schodišťový vypínač v bytovom dome.

## **Schodišťový vypínač**

---

5. Vytvorte elektrický obvod, ktorým budete riadiť svietenie žiarovky. Na rozsvietenie použite iné tlačidlo ako na zhasnutie.

## **Samoprídrž**

---

6. Vytvorte elektrický obvod, ktorým budete počítať počet ľudí prichádzajúcich do práce. Každý zamestnanec pri vstupe do budovy musí stlačiť tlačidlo. V smene musí byť 6 ľudí.

## **Počítanie zamestnancov pri vchode**

---

7. Vytvorte elektrický obvod, ktorým budete počítať počet ľudí prichádzajúcich do práce. Každý zamestnanec pri vstupe do rôznej z troch hál musí stlačiť tlačidlo.

## **Počítanie zamestnancov pri halách**

---

8. Vytvorte elektrický obvod, ktorým budete riadiť svietenie žiarovky. Po 30. rozsvietení musí žiarovka zostať trvalo svietiť.

## **Počítanie 30 zamestnancov**

---

9. Vytvorte elektrický obvod, ktorým budete riadiť svietenie žiarovky. Po 30. rozsvietení musí žiarovka zostať trvalo svietiť. 1 minútu po rozsvietení žiarovky sa musí spustiť bzučiak zvolávajúci zamestnancov na poradu.

## **Pozvanie všetkých zamestnancov na poradu**

---

10a. Vytvorte elektrický obvod, v ktorom začne bzučiak po stlačení tlačidla bzučať.

10b. Vytvorte elektrický obvod, v ktorom prestane bzučiak po stlačení toho istého tlačidla bzučať.

## **Zapojenie bzučiaka**

---

11a1. Vytvorte elektrický obvod, v ktorom začne žiarovka po stlačení tlačidla svietiť.

11a2. Vytvorte elektrický obvod, v ktorom začne žiarovka po stlačení tlačidla svietiť (pomocou samoprídrže).

11b. Vytvorte elektrický obvod, v ktorom začne žiarovka po stlačení tlačidla blikať.

11c. Vytvorte elektrický obvod, v ktorom začnú po stlačení tlačidla dve žiarovky navzájom preblikávať.

### **Zapojenie žiarovky**

---

12a. Vytvorte elektrický obvod, v ktorom začne žiarovka po stlačení tlačidla svietiť a bzučiak bzučať.

12b. Vytvorte elektrický obvod, v ktorom začne žiarovka po stlačení tlačidla svietiť a bzučiak prestane bzučať.

### **Zapojenie žiarovky a bzučiaka**

---

13a. Dve žiarovky zapojte paralelne.

13b. Dve žiarovky zapojte sériovo.

### **Sériové a paralelné zapojenie**

---

14. Realizujte 4-vstupovú logickú funkciu OR.

### **Logická funkcia OR**

---

15. Realizujte 4-vstupovú logickú funkciu AND.

### **Logická funkcia AND**

---

16. Realizujte 1-vstupovú logickú funkciu NOT.

### **Logická funkcia NOT**

---

17. Realizujte 3-vstupovú logickú funkciu NAND.

### **Logická funkcia NAND**

---

18. Počítačom spočítajte 10 priblížení prsta. Potom nech automaticky rozsvieti žiarovka.

### **Počítanie stlačení**

---

19. Počítačom spočítajte priblíženie prsta. Po 10 priblížení prestavte počítačom tlačidlo na číslo 10. Nulovanie skôr nech je nemožné.

### **Nulovanie počítača**

---

20. Počítačom spočítajte počet stlačení prstom. Po 10 stlačení počítačom vynulujte priblížením kovového predmetu. V skade nemáte optický ani indukčný senzor.

### **Zapojenie kapacitného a magnetického bezdotykového snímača**

---

21. Prstom a tlačidlom ovládajte prepínanie svietenia 2 žiaroviek, žltej a červenej.

### **Ovládanie**

---

22. Vytvorte zapojenie simulujúce činnosť semafóru na železničnom priecestí.

### **Semafor**


---

23. Vytvorte zapojenie, v ktorom zapínanie a vypínanie samoprídrže bude ovládané prstom.

## Samoprídŕž ovládaná prstom


81. Vypočítajte hodnoty napäť na žiarovkách troch obvodov.

### Príklad na Ohmov zákon

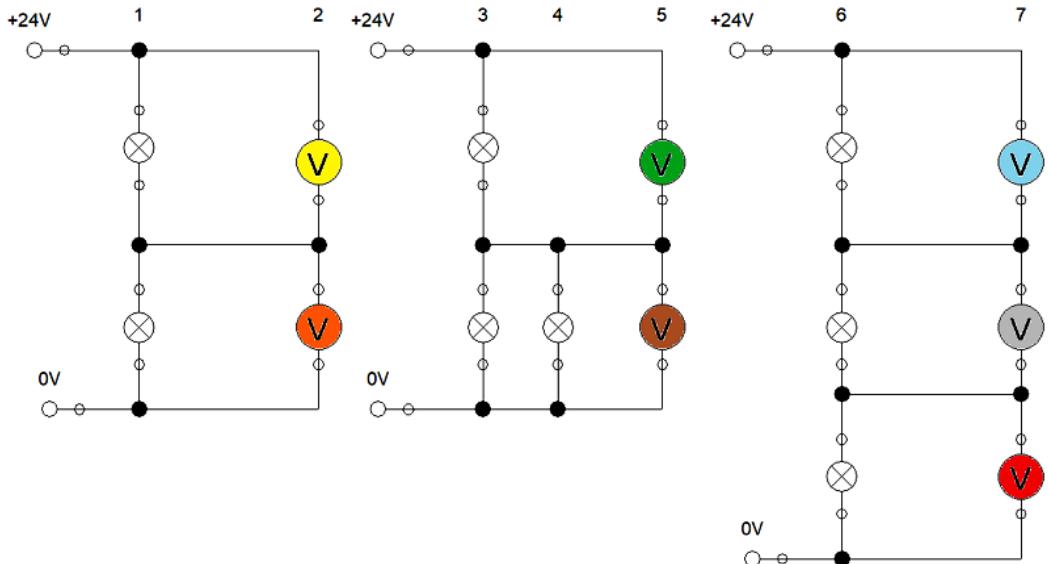

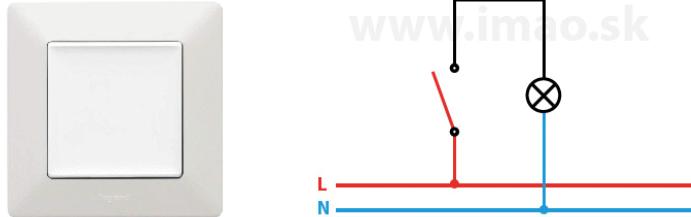101. Pomocou relé, tlačidiel a žiaroviek zapojte:


**spínač/vypínač**, t.j. najbežnejší typ vypínača nazývaný aj **jednopólový** alebo **jednopáčkový**. Jeho inštalácia je nenáročná, a preto je aj najjednoduchší na výmenu. Slúži na vypínanie a zapínanie svetla z jedného miesta. Vypínač je klasický vypínač pre ovládanie jedného okruhu svetla.



102. Pomocou relé, tlačidiel a žiaroviek zapojte:

a) **spínač/vypínač**, t.j. **dvojpólový vypínač**, ktorý má dva vstupy a výstupy. Funguje rovnako ako vypínač v zadanií 101. Má jednu ovládaciu klapku a ovláda dva vodiče alebo obvody súčasne.

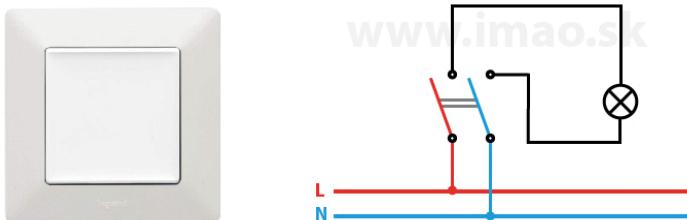
b) **trojpólový vypínač**, ktorý má tri vstupy a výstupy. Funguje rovnako ako vypínač v zadanií 101. Má jednu ovládaciu klapku a ovláda tri vodiče alebo obvody súčasne.



103. Pomocou relé, tlačidiel a žiaroviek zapojte:


**sériový spínač/vypínač**, t.j. **dvojpáčkový vypínač** nazývaný aj **lustrový**. Slúži na vypínanie a zapínanie dvoch svetiel z jedného miesta. Je v podstate zdvojeným vypínačom zo zadania 101 a umožňuje ovládať dva nezávislé obvody. Lustrový sa nazýva aj preto, že sa využíva napríklad pri svietidlách, ktoré majú oddelené ovládanie

dvoch skupín žiaroviek.

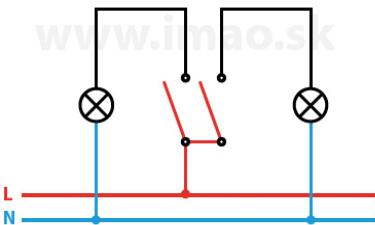

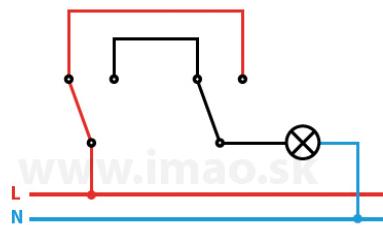
104. Pomocou relé, tlačidiel a žiaroviek zapojte:

**striedavý spínač/vypínač**, t.j. **jednopáčkový vypínač**, nazýva sa aj **schodiskový** alebo **chodbový**. Slúži na zapínanie alebo vypínanie jedného svetla z dvoch miest. Využíva sa na schodiskách a dlhých priechodných chodbách, kde je potrebné svetlo rozsvietiť na jednom mieste a zhasnúť na druhom. Po vypnutí jedného výstupu je možné ho využiť ako vypínač zo zadania 101.



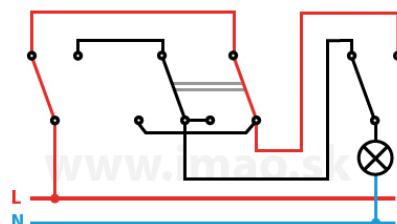
105. Pomocou relé, tlačidiel a žiaroviek zapojte:

**križový prepínač/vypínač**, t.j. **jednopáčkový vypínač**, ktorý sa vždy používa spoločne s vypínačmi zo zadania 104. Medzi dvojicu striedavých prepínačov zo zadania 104 je možné zaradiť ľubovoľný počet vypínačov (zo zadania 105). Tento vypínač sa používa pre zapínanie/vypínanie jedného svietidla (obvodu) z tretieho a ďalšieho miesta. Využíva sa najmä na schodiskách a chodbach spolu so striedavými prepínačmi. Pri zapájaní treba dbať na to aby bola dodržaná schéma – vypínače zo zadania 104 musia vždy byť na koncoch a medzi nimi sú umiestnené križové prepínače.



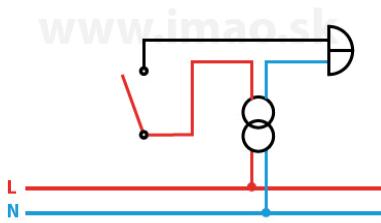106. Pomocou relé, tlačidiel a žiaroviek zapojte:

**tlačidlo**, t.j. **jednopáčkový**, prípadne **dvojpáčkový vypínač**. Mechanickým zatlačením dochádza k prepnutiu mechanizmu tlačidla do inej polohy. Existuje mnoho prevedení – tlačidlo môže mať jednu stabilnú polohu, do ktorej sa vráti pri uvoľnení, prípadne dve stabilné polohy, do prvej polohy sa vracia opäťovným stlačením a podobne. Tlačidlá sa využívajú pre spustenie ventilátorov v kúpeľniach a na toaletách, pre schodiskové automaty v panelákoch a bytovkách, na ovládanie žalúzii a podobne. Môžu mať rôzne pikrogramy, čo je obľúbené keď ho chcete použiť ako zvonček.



Zdroje

Prevzaté a upravené z:

- <https://www.imo.sk/aky-druh-vypinaca-si-vybrat-a-kde-ho-pouzit/>.