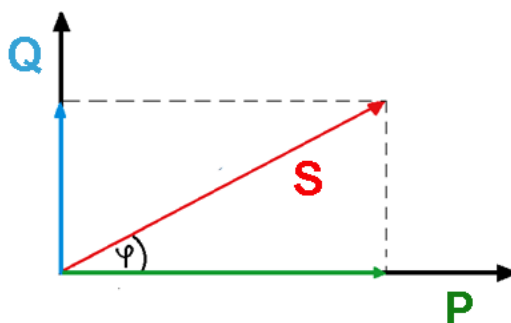


## Jalový výkon, zdanlivý výkon :)

V obvode so striedavým napätím sa okrem činného výkonu uvažuje aj s výkonom jalovým.

**Jalový výkon sa označuje  $Q$  a meria sa vo VAR (voltampér).**

**Zdanlivý výkon** sa označuje  $S$  a predstavuje vektorový súčet činného a jalového výkonu.



Jalový výkon ako súčasť zdanlivého výkonu

### Jalový výkon podrobne:

Jalový elektrický výkon je jednou zo zložiek zdanlivého výkonu. Označuje sa  $Q$ , jeho jednotkou je reaktančný voltampér (VAR). Platí  $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$  (kde  $U$  je napätie,  $I$  prúd, a  $\varphi$  fázový posun prúdu a napätia). Jalový výkon nevykonáva prácu. Jalový výkon má v elektrotechnike veľmi dôležitý význam. Je možné ho vyjadriť napríklad magnetizačným prúdom, ktorý je potrebný na vytvorenie magnetického poľa, resp. kapacitným prúdom pri nabíjaní kapacít. Jalový výkon je teda elektrický výkon potrebný na vytvorenie magnetických polí (napríklad v motoroch alebo [transformátoroch](#)) alebo elektrických polí (napríklad v [kondenzátoroch](#)). Môže mať indukčný alebo kapacitný charakter. Vzniká pri pripojení kapacitnej alebo indukčnej záťaže. Tento výkon si vymieňa zdroj a záťaž a z pôsobuje v časti periódy zápornú hodnotu okamžitého výkonu.

### Zdroje

Prevzaté a upravené z:

•

<http://uef.fe.i.stuba.sk/moodleopen/mod/glossary/view.php?id=4285&mode=letter&hook=J&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=1>.