

RGB diódy (RGB LED), RGB LED diódu so spoločnou katódou, RGB LED diódu so spoločnou anódou :



RGB LED dióda sú vlastne tri obyčajné LED diódy: červená, modrá a zelená, ktoré sú integrované do jedného puzdra. Na súčiastke preto nájdete štyri vývody. K trom jej farbám patrí jeden spoločný vývod.


RGB LED diód sú dva druhy. Podľa toho akú polaritu je nutné na spoločný vývod priviesť:

- ak je to kladná polarita, spoločný vývod sa pripája na +5V, ide o **RGB LED diódu so spoločnou anódou**,
- ak je to naopak, a na spoločný vývod treba priviesť -/GND, ide o **RGB LED diódu so spoločnou katódou**.



Fotografia

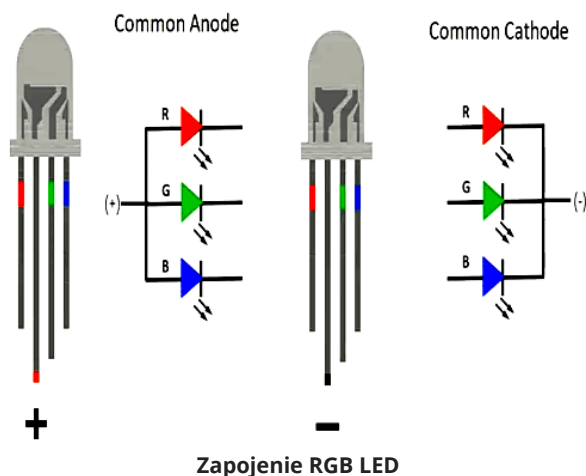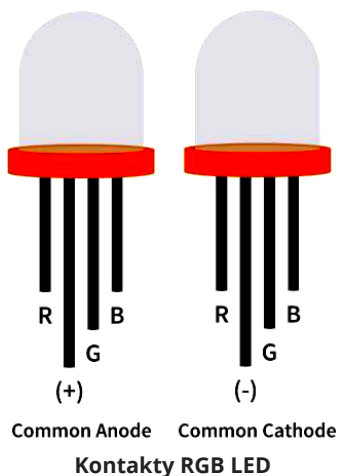

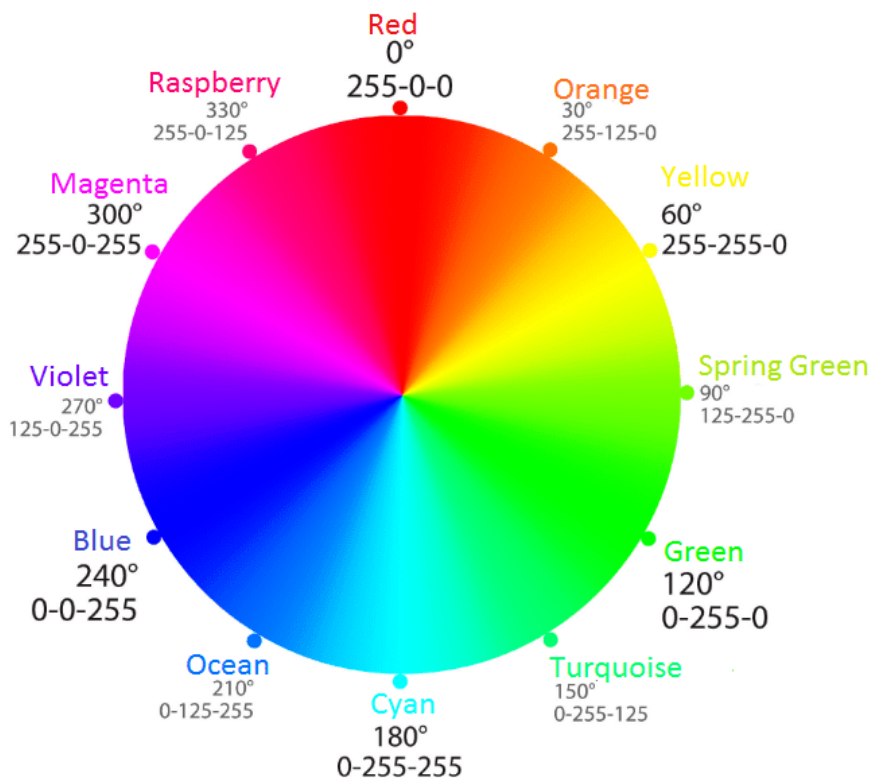

Ako namiešať farby na RGB LED

[Luminiscenčné diódy \(LED diódy, svietivé diódy\)](#)