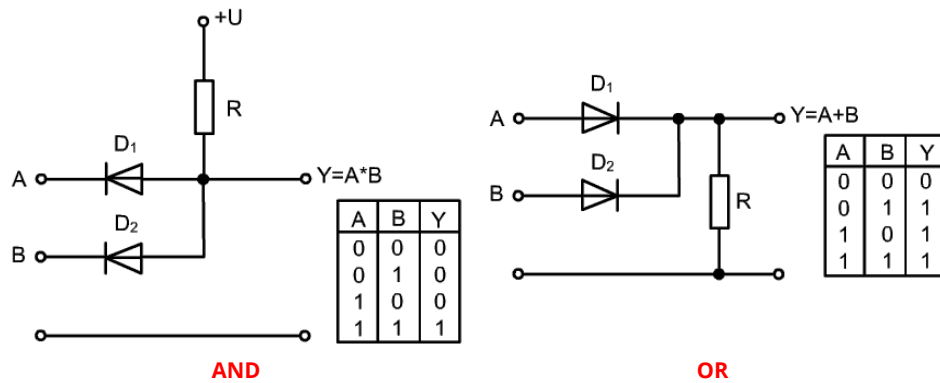


Technická realizácia logických funkcií :)

Realizácia


Polovodičové diódy,
tzv. Diódová logika
(DL)



AND


OR

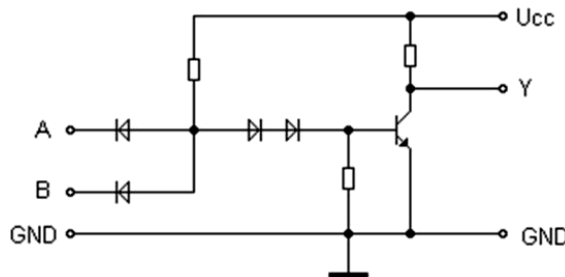Diódy a Tranzistory,
tzv. Diódovo-tranzistorová logika
(DTL)




NAND

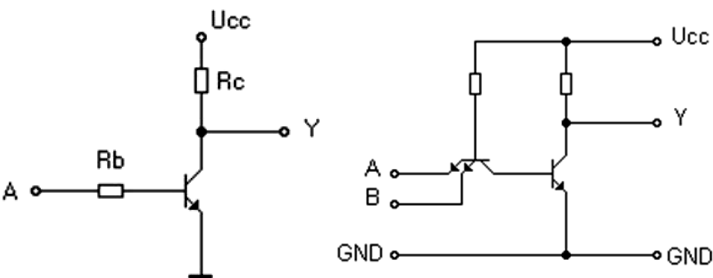Tranzistory
tzv. Tranzistorová logika
(Tranzistor Tranzistor Logic, TTL)




NOT

NAND

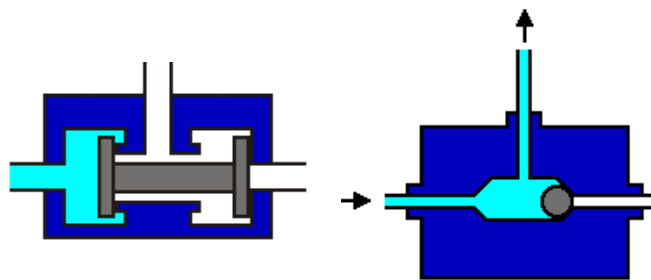


Pneumatika

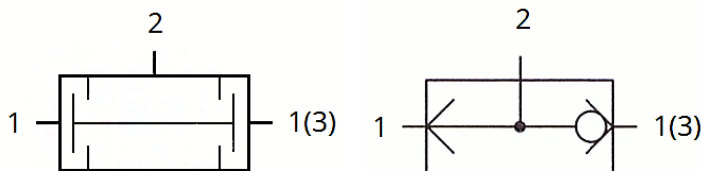


AND

OR

Hydraulika

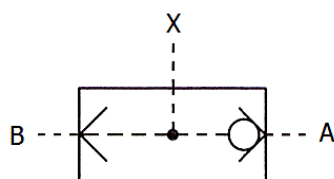

OR

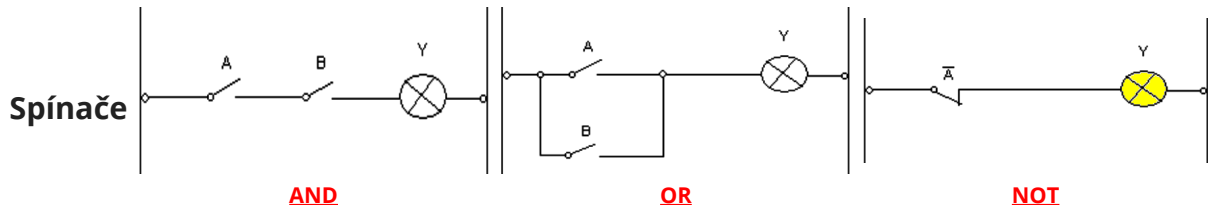

[Hardvér \(Hardware\) - Základné logické funkcie \(operácie\), AND, OR a NOT, Obrázkový slovník logických funkcií a obvodov a ich pravdivostných tabuliek resp. tabuliek stavov](#)