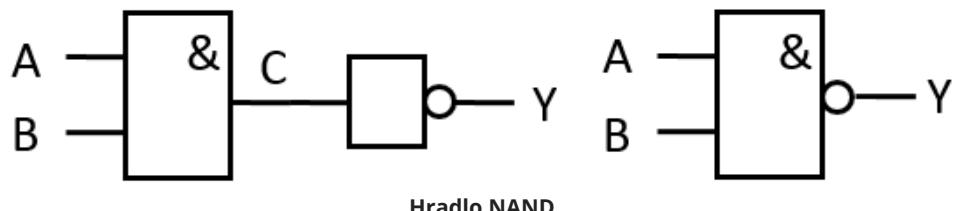


## Hradlo NAND (logický člen NAND, Shefferova funkcia):

Hradlo NAND môže byť realizované pripojením invertujúceho hradla k výstupu hradla AND.



Pravdivostná tabuľka hradla NAND je:

A	B	Y
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Inak:

vstup AND		výstup NOT	
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

kde  $C = A \text{ AND } B$   $Y = \text{NOT } C$

Hradlo NAND sa dá popísať rovnicou  $Y = \text{NOT}(A \text{ AND } B)$  alebo  $Y = \overline{(A \cdot B)}$ .



[Hradlo + Názov](#)

[Hradlo + Pravdivostná tabuľka](#)

[Pravdivostná tabuľka + Názov](#)

[Obrázkový slovník logických funkcií a obvodov a ich pravdivostných tabuľiek resp. tabuľiek stavov](#), [Hradlo AND](#), [Hradlo NOR](#), [Hradlo NOT \(invertujúce hradlo, invertor\)](#), [NO \(normally open\)](#), [NC \(normally close\)](#), [Hradlo OR](#), [Hradlo XOR \(Exclusive OR\)](#), [binárna sčítačka](#), [binárny komparátor](#)

Zdroje

Prevzaté a upravené z:

- <http://www.zarsoft.sk/2018/07/20/kombinacne-logicke-obvody/>.