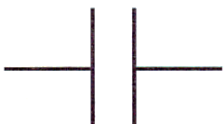

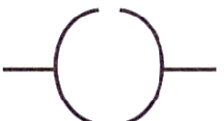
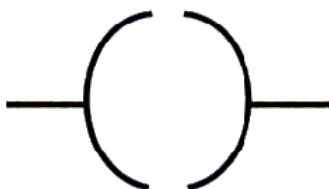


Obrázkový slovník prvkov kontaktového plánu (kontaktovej schémy, KOP, LAD) :)

Symbol	Význam	Poznámka
	Prenos stavu signálu (kontaktom)	Spínací kontakt (v zapnutom stave ním preteká prúd)
	Prenos negovaného stavu signálom (invertorom)	Vypínací kontakt (v zapnutom stave ním prúd nepreteká)
	Prenos (priradenie) výsledku logickej operácie	

Q 8.6
"pas>>"



Pri symbole by sa mal objaviť aj operand a jeho symbolický názov.