

Číslicové obvody 2 - Domáce úlohy :)

1. Pomocou dvojjstupového hradla NAND realizujte funkciu AND.
2. Pomocou dvojjstupového hradla NAND realizujte funkciu OR.
3. Pomocou dvojjstupového hradla NAND realizujte funkciu NOT.
4. Pomocou logických obvodov navrhните obvod na ovládanie pohonu zariadenia pomocou tlačidiel štart a stop. Tlačidlom štart sa uvedie zariadenie do chodu a má zostať v chode aj po uvoľnení tlačidla štart. Zariadenie sa vypne tlačidlom stop.