

## Násobiče napätia, zdvojovač napätia, strojovač napätia :)

Používajú sa k zväčšeniu (násobeniu) napätia na úkor výstupného prúdu, ktorý sa logicky zmenší.

