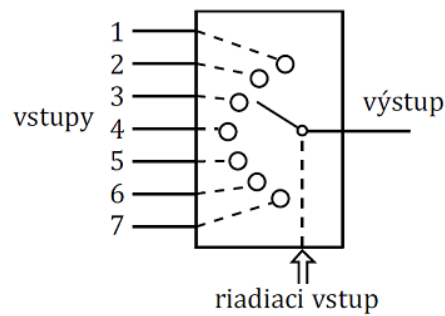



Multiplexor (multiplexer), demultiplexor (demultiplexer) :

Elektronický obvod, ktorý sa používa k výberu a k vedeniu akéhokoľvek z určitého počtu vstupných signálov na jednoduchý výstup.

Najjednoduchšou formou multiplexora je viacpozičný prepínač.



Viacpozičný prepínač

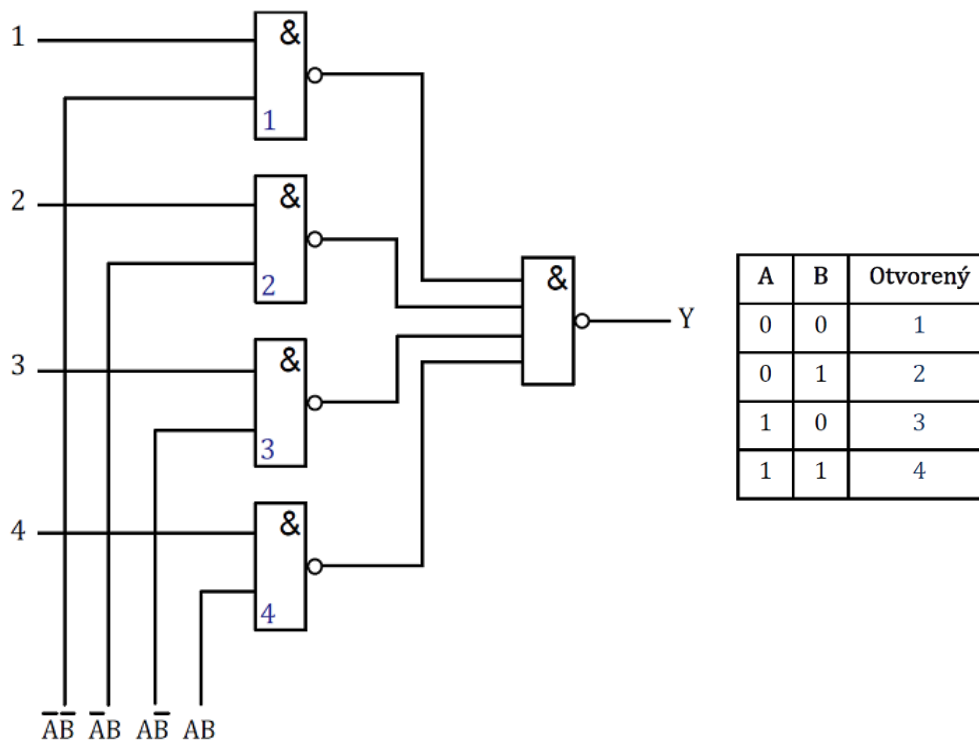

4-vstupový multiplexor

Demultiplexor je v podstate obrátený multiplexor. Jeden vstup sa prepína na viacero výstupov.

