

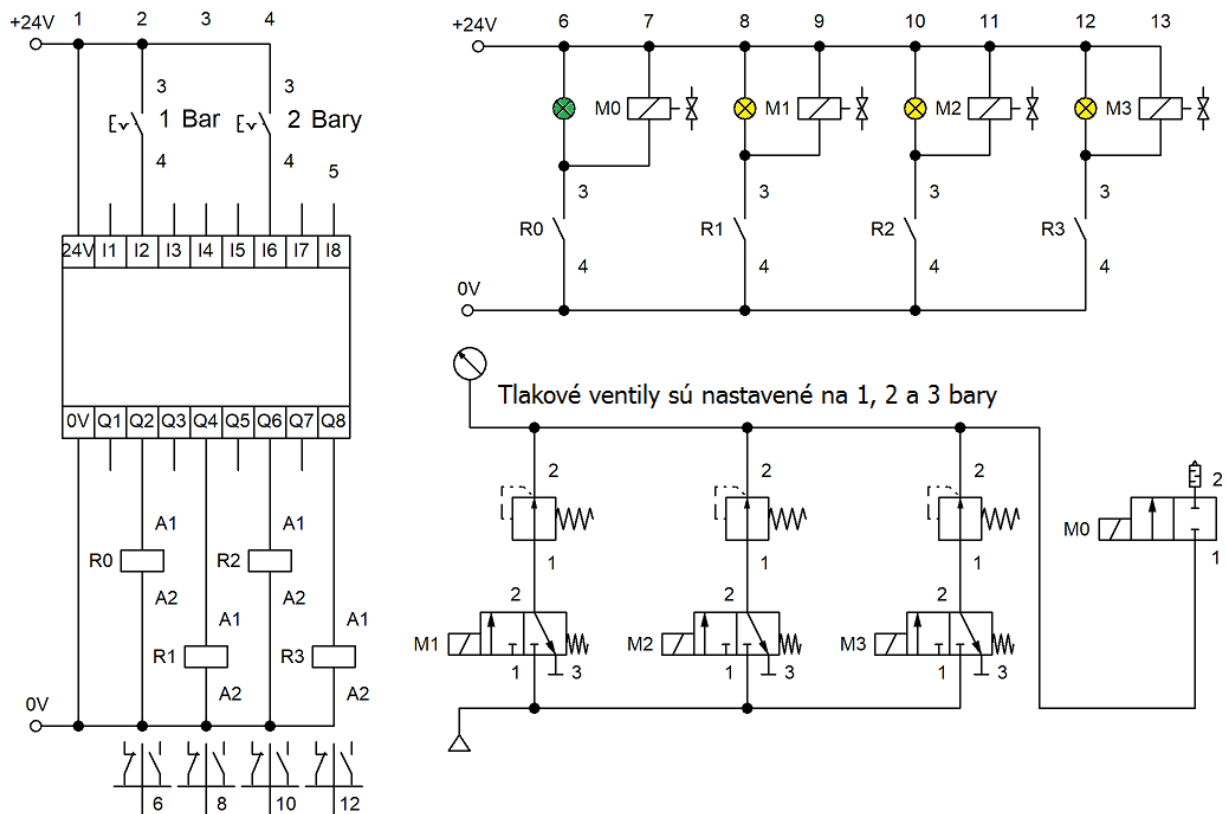


# D/A prevodník pre údržbárov :)

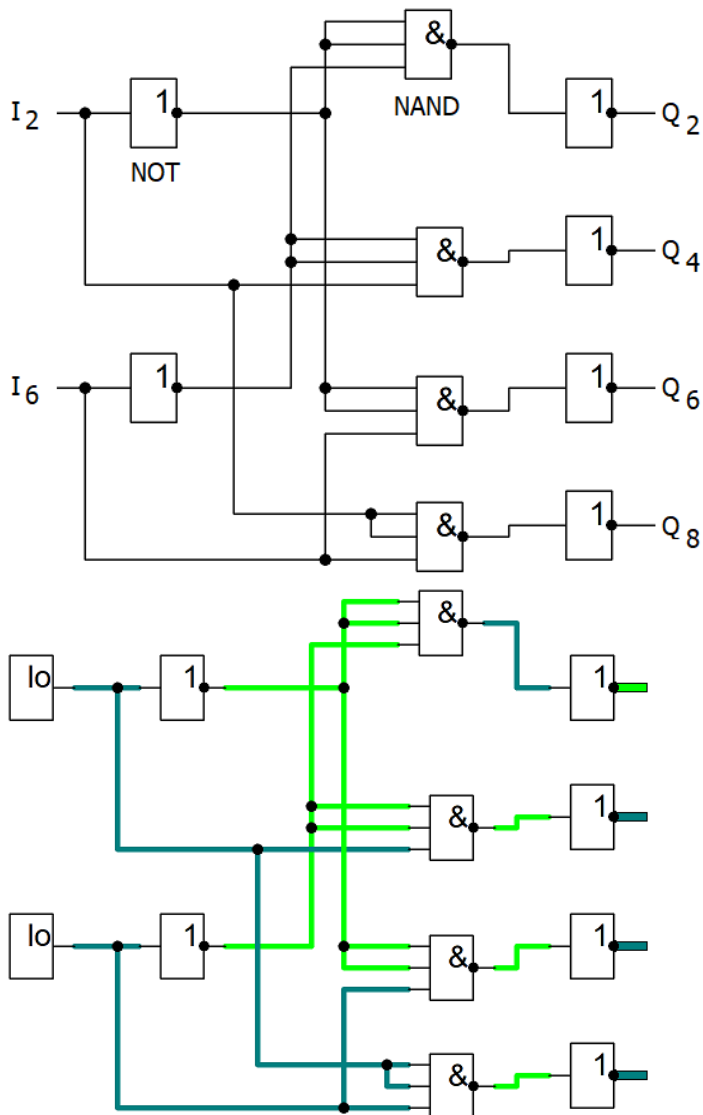


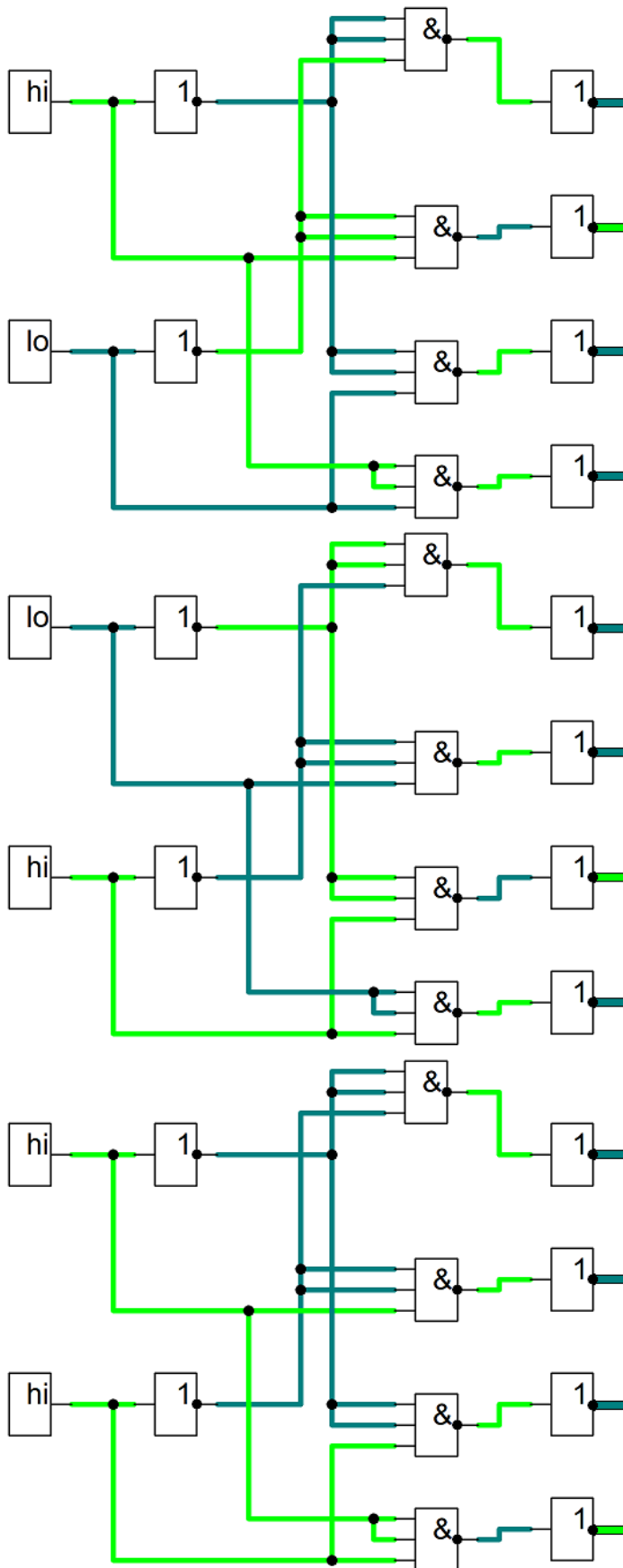Tlakové ventily sú nastavené na 1, 2 a 3 bary





$I_2$	$I_6$	$Q_2$	$Q_4$	$Q_6$	$Q_8$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

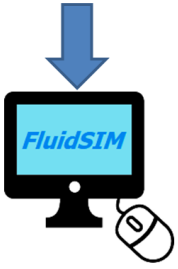

*[D/A prevodník pre údržárov](#)*

[A/D prevodník pre údržárov; Digitálno-analógový prevodník \(D/A prevodník, DAC\), DA prevodník s váhovou rezistorovou sieťou, DA prevodník s priečkovou rezistorovou sieťou \(R-2R rebríková sieť\)](#)