


## Realizácia logickej funkcie logickými členmi :)

### Zadanie

Realizujte logickú funkciu logickými členmi:

$$Y = A \cdot C + (A + B) + \overline{B \cdot C}$$

### Riešenie

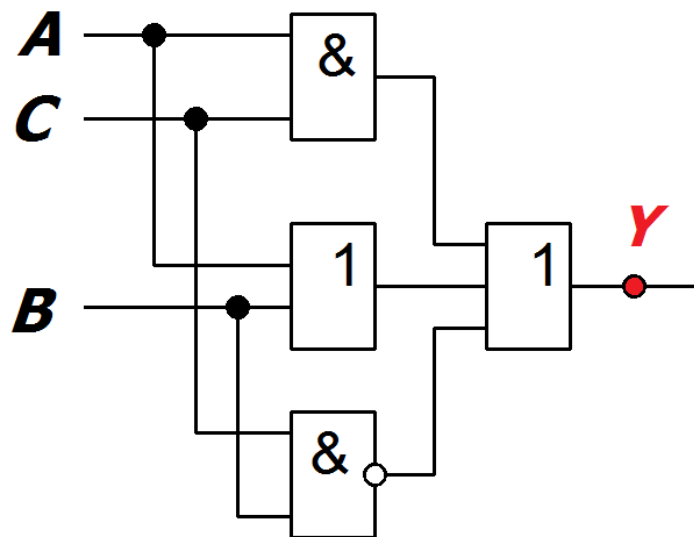

Realizácia logickými členmi

[Kontaktová realizácia logickej funkcie](#)