Metóda superpozície :)

Riešia sa ňou siete s viacerými zdrojmi elektromotorického napätia.

Podstatou tejto metódy je riešenie daného obvodu vždy len s jedným zdrojom napätia (ostatné sa neuvažujú).

Po výpočte prúdov od každého zdroja sa nakoniec spočítajú (superponujú) jednotlivé čiastkové prúdy v jednotlivých vetvách s prihliadnutím na ich smery.

Jednosmerné obvody, riešenie jednosmerných elektrických obvodov

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania