Číslicové obvody 2 - Domáce úlohy :)

1. Pomocou dvojvstupového hradla NAND realizujte funkciu AND.

2. Pomocou dvojvstupového hradla NAND realizujte funkciu OR.

3. Pomocou dvojvstupového hradla NAND realizujte funkciu NOT.

4. Pomocou logických obvodov navrhnite obvod na ovládanie pohonu zariadenia pomocou tlačidiel štart a stop. Tlačidlom štart sa uvedie zariadenie do chodu a má zostať v chode aj po uvoľnení tlačidla štart. Zariadenie sa vypne tlačidlom stop.

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania