

Násobiče napätia, zdvojovač napätia, strojovač napätia :)

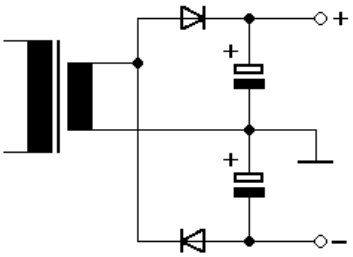Používajú sa k zväčšeniu (násobeniu) napätia na úkor výstupného prúdu, ktorý sa logicky zmenší.



Zdvojovač napätia

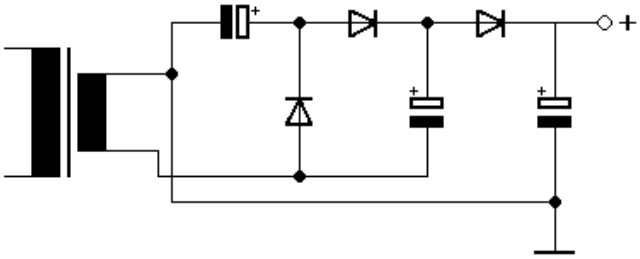

Strojovač napätia

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania